

ORDRE DES INGÉNIEURS DU QUÉBEC

SESSION DE MAI 2022

Toute documentation permise
Calculatrices : modèles autorisés seulement
Durée de l'examen : 3 heures

16-EL-A4 – Systèmes numériques et ordinateurs

Question 1 (40 points) Soit cette table de vérité pour un circuit logique ayant pour entrées A, B, C, D et pour sortie S :

A	B	C	D	S
0	0	0	0	1
0	0	0	1	0
0	0	1	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

a) Donnez l'équation canonique de ce circuit (10 points)

b) Donnez la table de Karnaugh représentant ce circuit (10 points)

CD\AB	00	01	11	10
00				
01				
11				
10				

c) Tracez le diagramme comportant **le plus petit nombre de portes logiques** pour réaliser ce circuit en incluant l'équation booléenne correspondante. Les portes ET et OU peuvent avoir plus de deux entrées. (20 points)

Question 2 (30 points) Vous devez concevoir une machine à états finis capable de détecter le motif binaire « 111 » dans sa séquence d'entrée. Au troisième bit du motif, votre machine doit avoir la sortie « 1 ». La sortie sera toujours « 0 » dans les autres cas. Donc, si votre machine reçoit la séquence :

0,1,1,1,1,1,0,1,1,1

La sortie devrait être :

0,0,0,1,1,1,0,0,0,1

Notez que la sortie « 1 » est répétée après le troisième si l'entrée est toujours 1.

- a) Tracez le diagramme de votre machine à états finis. **Attention** : la machine doit être conçue pour recevoir un seul bit à la fois (et non un groupement de bits) (10 points)
- b) Donnez la table d'états-transitions de la machine (5 points)
- c) Donnez la séquence de sortie du circuit pour l'entrée suivante (5 points) :
« 100011100101 »
- d) Traduisez le circuit en un programme en C où l'entrée peut être obtenue par la fonction `int E(void)` et la sortie changée par la fonction `void S(int)`. (10 points).

Par exemple, si la séquence d'entrée est « 100 » et que la sortie devrait être « 000 », la fonction `E()` devrait agir ainsi :

```
int v = 0;
v = E();      // v = 1
v = E();      // v = 0
v = E();      // v = 0
```

Le programme doit fonctionner indéfiniment. Il pourrait donc avoir une structure de la sorte :

```
while (true) {
    // À faire : traitement de l'entrée avec E()
    int out = 0;    // À changer selon l'état en cours
    S(out);
}
```

(Dans l'exemple précédent, sans modifications, la sortie serait toujours à 0).

Question 3 (20 points) : Soit le programme en assembleur MIPS suivant :

```
li    $t0, 0
li    $t1, 10
li    $t2, 0x2FC0

start:
addi  $t0, $t0, 3
sub   $t3, $t0, $t1
bgtz  $t3, end
j     start
end:
sw    $t0, 0($t2)
```

- a) Donnez le contenu du registre \$t0 à la fin de l'exécution du programme (5 points)
- b) Traduisez ce programme en langage C ou C++ (15 points)

Question 4 (10 points) Dans l'architecture MIPS et dans beaucoup d'autres architectures de type RISC, une instruction du genre :

```
beq    $t0, 0($t1), target
```

, qui ferait un branchement si le contenu du registre \$t0 et le contenu en mémoire à l'adresse représentée par \$t1 sont égaux, n'existe pas. Pourquoi ? Donnez également la séquence d'opération équivalente en assembleur MIPS légal.